 


ITI Summer Training


LAB 1



Q1



Q2

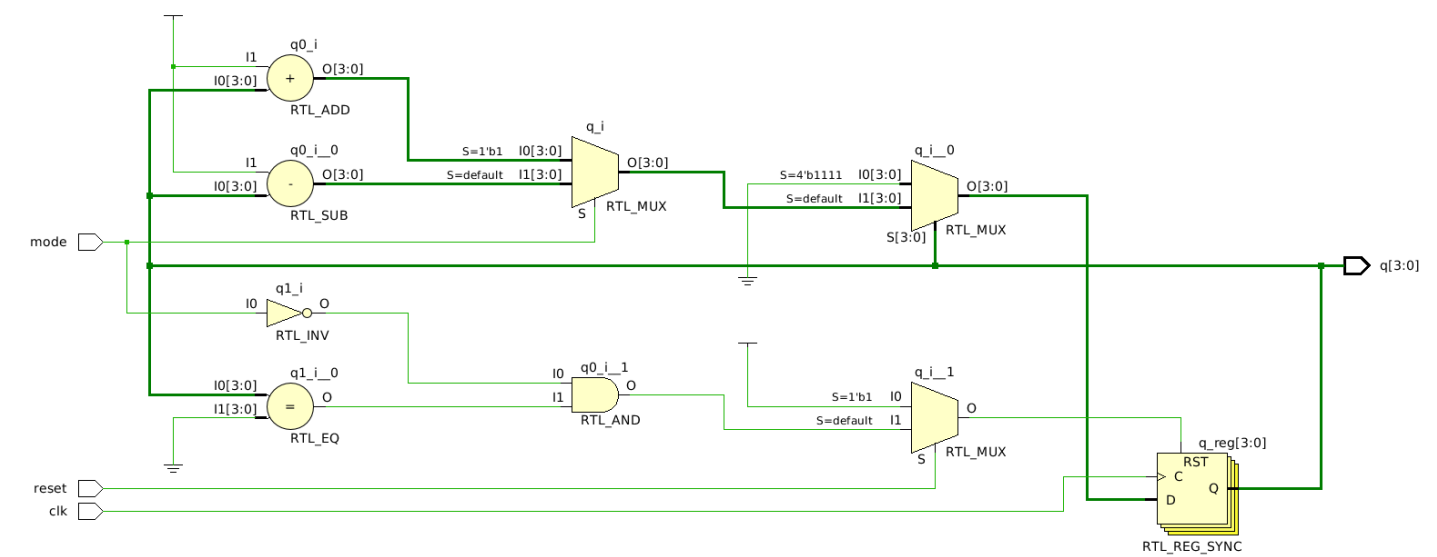

```

1  module Counter ( clk,reset,mode,q);
2
3  parameter Width = 4;
4
5  input clk,reset,mode;
6  output reg [Width-1:0] q;
7
8  always @(posedge clk) begin
9
10     if(reset)
11         q<=0;
12
13     else begin
14
15         if(mode) q<=q+1;
16
17         else q<=q-1;
18
19
20         if(q==2**Width-1) q<=0;
21
22         if(!mode && q==0) q<=0;
23
24     end
25
26 end
27
28
29 endmodule

```

```

37 module Counter_TB();
38
39 wire[7:0] q;
40 reg clk,mode,reset;
41
42
43
44
45 Counter #(.Width(8)) COUNT (.clk(clk),.mode(mode),.reset(reset),.q(q));
46
47
48
49 initial begin
50
51
52     clk = 0;
53     forever begin
54
55         #5 clk = ~clk;
56
57     end
58
59 end
60
61
62
63 initial begin
64
65     reset = 1;
66
67     #50
68
69     reset = 0;
70


```

```

71
72
73 mode = 1;
74
75 #50
76
77 mode = 0;
78
79
80
81 end
82
83
84 endmodule
85
86

```

Q3

 

	Msgs												
/decoder_TB/D	00000000	00000000				00000001	00000010	00000100	00001000	00010000	00100000	01000000	10000000
/decoder_TB/S	xxx					000	001	010	011	100	101	110	111
/decoder_TB/en	0												
/decoder_TB/dec/S	xxx					000	001	010	011	100	101	110	111
/decoder_TB/dec/en	St0												
/decoder_TB/dec/D	00000000	00000000				00000001	00000010	00000100	00001000	00010000	00100000	01000000	10000000


```
1  module decoder(input[2:0]S ,input en, output reg [7:0] D);
2
3
4  always@*
5
6  begin
7
8  if(en) begin
9      case(S)
10
11          3'b000: D=8'b0000_0001;
12          3'b001: D=8'b0000_0010;
13          3'b010: D=8'b0000_0100;
14          3'b011: D=8'b0000_1000;
15          3'b100: D=8'b0001_0000;
16          3'b101: D=8'b0010_0000;
17          3'b110: D=8'b0100_0000;
18          3'b111: D=8'b1000_0000;
19
20      endcase
21
22      end
23
24
25  else D = 0;
26
27
28
29  end
30
31
32  endmodule
33
```


```

37 module decoder_TB();
38
39 wire[7:0] D;
40
41 reg[2:0] S;
42
43 reg en;
44
45 decoder dec(.S(S),.en(en),.D(D));
46
47 initial begin
48
49
50 en = 0;
51
52 #20
53
54 en = 1;
55 #10
56
57 S = 0;
58 #10
59
60 S = 1;
61 #10
62
63 S = 2;
64 #10
65
66 S = 3;
67 #10
68
69 S = 4;
70 #10
71

```

Q4

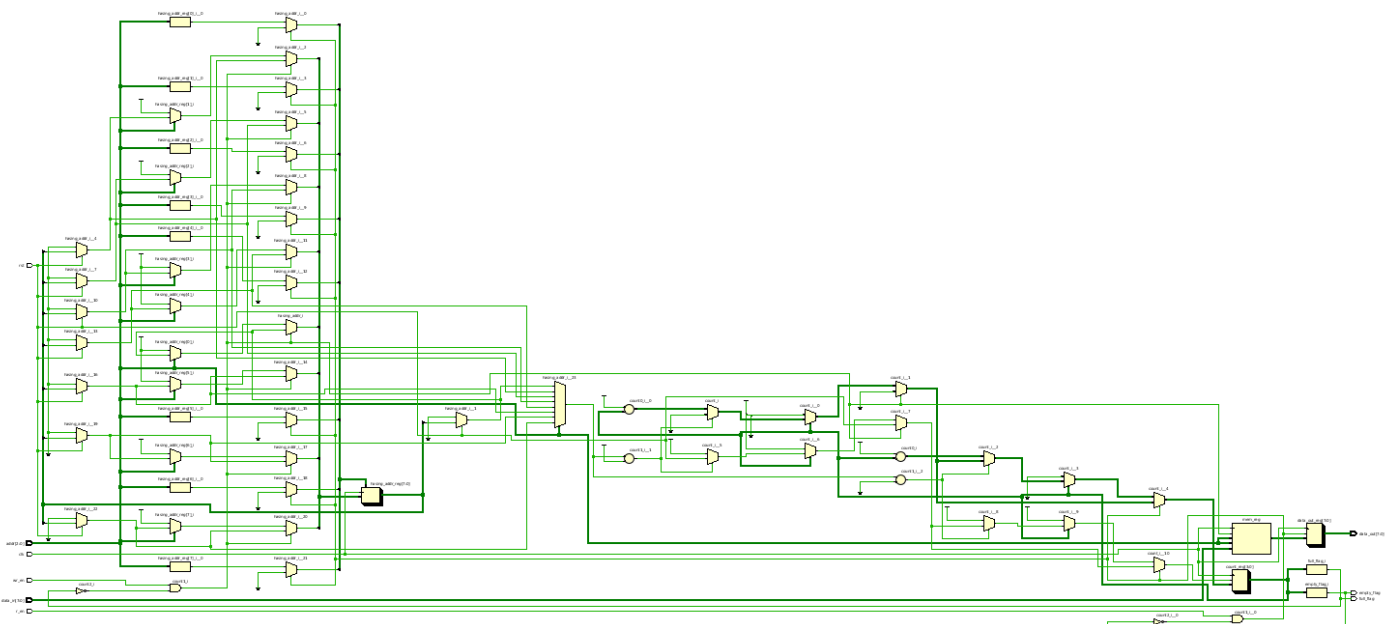

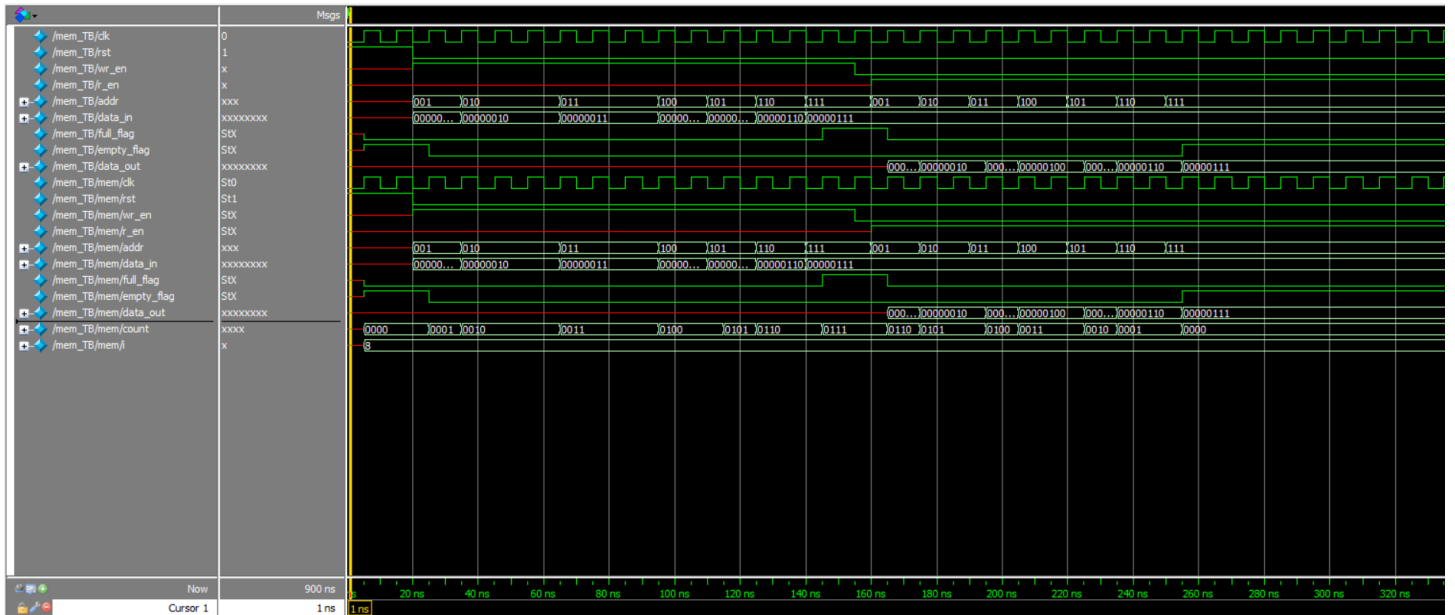

```

1  module mem_buff(input clk ,rst,wr_en,r_en,input[2:0]addr,input[7:0] data_in,output full_flag,empty_flag,output reg [7:0] data_out);
2
3  reg[7:0]mem[0:7];
4  reg[3:0] count;
5  reg hasing_addr [0:7];
6  integer i;
7
8
9
10 assign full_flag = (count==7) ? 1 : 0;
11 assign empty_flag = (count==0) ? 1 : 0;
12
13 always@ (posedge clk)
14 begin
15
16 if(rst) begin
17     count <= 0;
18     for(i=0;i<8;i=i+1) hasing_addr[i] = 0;
19 end
20
21
22 if(wr_en && !full_flag) begin
23
24     if(hasing_addr[addr]!=1)
25         count <= count +1;
26
27     mem[addr] <= data_in;
28     hasing_addr[addr] <= 1;
29
30 if(count==7)begin
31     count <= 7;
32
33     end
34
35
36 end

```

```

37
38
39
40     if(r_en && !empty_flag) begin
41         data_out <= mem[addr];
42
43         if(hasing_addr[addr] != 0)
44             count <= count - 1;
45
46         hasing_addr[addr] <= 0;
47
48         if(count == 0) begin
49             count <= 0;
50
51         end
52
53     end
54
55
56
57
58
59     end
60
61
62
63     endmodule
64
65
--
66
67
68     module mem_TB;
69
70     reg clk ,rst,wr_en,r_en;
71     reg[2:0] addr;
72     reg[7:0] data_in;
73     wire full_flag,empty_flag;
74     wire [7:0] data_out;
75
76     mem_buff mem(.clk(clk),.rst(rst),.wr_en(wr_en),.addr(addr),.data_in(data_in),.r_en(r_en),.full_flag(full_flag),.empty_flag(empty_flag),.data_out(data_out));
77
78     initial begin
79
80
81         clk = 0;
82         forever begin
83
84             #5 clk = ~clk;
85
86         end
87
88     end
89
90
91     initial begin
92
93
94
95     rst = 1;
96     #20
97     rst = 0;
98
99     data_in = 1;
100     wr_en = 1;
101     addr = 1;
102     #15

```





```
110 data_in = 2;
111 wr_en= 1;
112 addr = 2;
113 #15
114
115
116 data_in = 3;
117 wr_en= 1;
118 addr = 3;
119 #15
120
121 data_in = 3;
122 wr_en= 1;
123 addr = 3;
124 #15
125
126 data_in = 4;
127 wr_en= 1;
128 addr = 4;
129 #15
130
131 data_in = 5;
132 wr_en= 1;
133 addr = 5;
134 #15
135
136 data_in = 6;
137 wr_en= 1;
138 addr = 6;
139 #15
140
141 data_in= 7;
142 wr_en= 1;
143 addr = 7;
144 #15
145
```

```
146 wr_en=0;
147 #5
148
149 r_en= 1;
150 addr = 1;
151 #15
152
153 r_en= 1;
154 addr = 2;
155 #15
156
157
158
159 r_en= 1;
160 addr = 3;
161 #15
162
163
164 r_en= 1;
165 addr = 4;
166 #15
167
168
169 r_en= 1;
170 addr = 5;
171 #15
172
173
174 r_en= 1;
175 addr = 6;
176 #15
---
```



Q5

```
4 wire[3:0] Seq1 = 4'b1011;
5 wire[3:0] Seq2 = 4'b0011;
6 wire[3:0] Seq3 = 4'b1010;
7 wire[1:0] temp = Seq2[1:0] & Seq1[3:2];
8 result = {2{Seq3[3]},Seq3,temp};
```

Q6

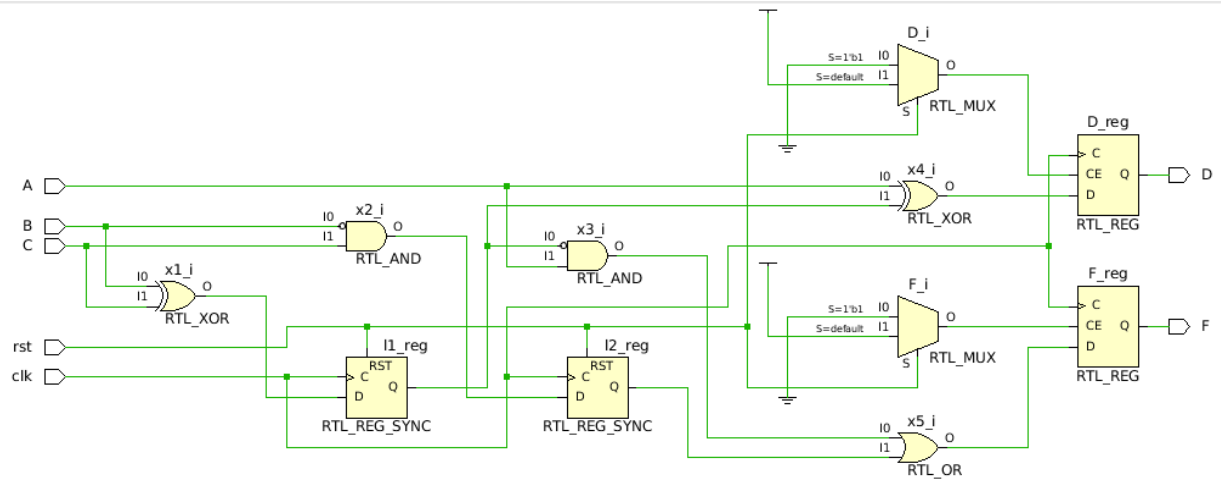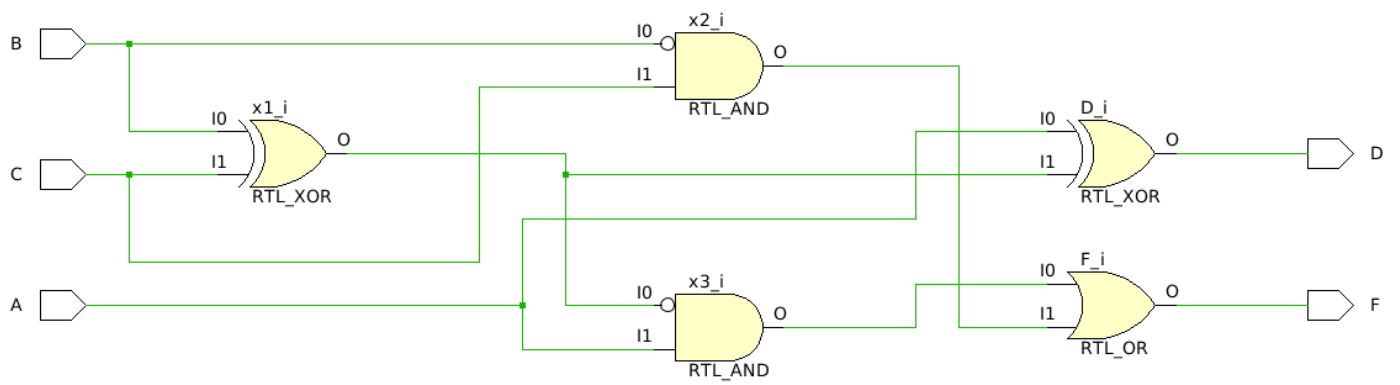

Q7

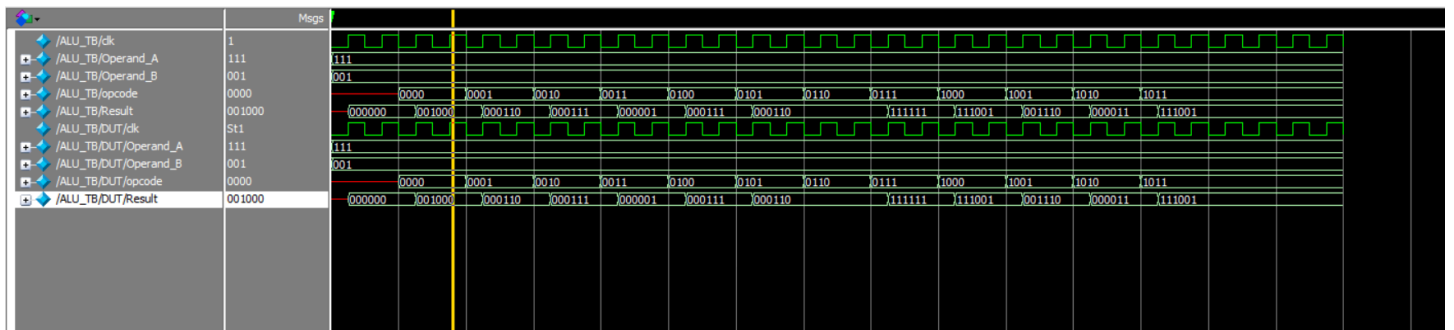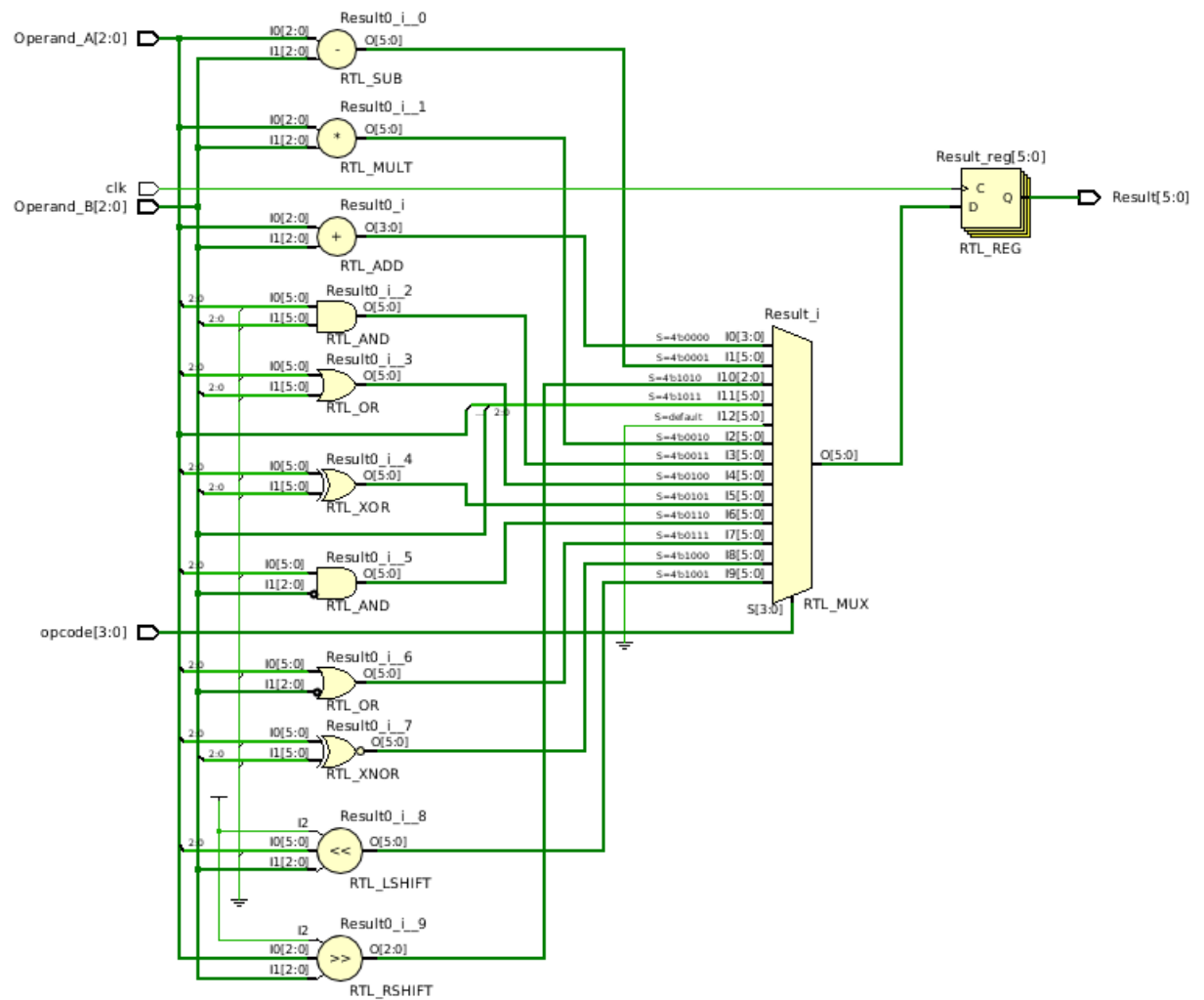

```

module ALU(input clk,input[2:0] Operand_A,Operand_B,input[3:0] opcode,output reg[5:0] Result);

always@(posedge clk) begin

    case(opcode)

        4'b0000: Result <= Operand_A + Operand_B;
        4'b0001: Result <= Operand_A - Operand_B;
        4'b0010: Result <= Operand_A * Operand_B;
        4'b0011: Result <= Operand_A & Operand_B;
        4'b0100: Result <= Operand_A | Operand_B;
        4'b0101: Result <= Operand_A ^ Operand_B;
        4'b0110: Result <= Operand_A &~ Operand_B;
        4'b0111: Result <= Operand_A |~ Operand_B;
        4'b1000: Result <= Operand_A ^~ Operand_B;
        4'b1001: Result <= Operand_A << Operand_B;
        4'b1010: Result <= Operand_A >> Operand_B;
        4'b1011: Result <= {Operand_A , Operand_B};
        default: Result <=0;
    endcase

end

endmodule

module ALU_TB;

    reg clk;
    reg[2:0] Operand_A,Operand_B;
    reg[3:0] opcode;
    wire[5:0] Result;

    ALU DUT(.clk(clk),.Operand_A(Operand_A),.Operand_B(Operand_B),.opcode(opcode),.Result(Result));

    initial begin

        clk =0;

        forever begin
            clk = #5 ~clk;
        end

    end

    initial begin

        Operand_A = 8'b000_0111;
        Operand_B = 8'b0000_0001;
        #20

        opcode = 0 ;
    end
endmodule

```

#20

opcode = 1 ;
#20

opcode = 2 ;

#20

opcode = 3 ;

#20

opcode = 4 ;

#20

opcode = 5;

#20

opcode = 6 ;

#20

opcode = 6 ;

#20

opcode = 7 ;
#20

opcode = 8;

#20

opcode = 9 ;

#20

opcode = 10 ;

#20

opcode = 11 ;
end

endmodule